

### TP3 : machine à état

2)

Création en schéma RTL d'un compteur sur end\_counter.

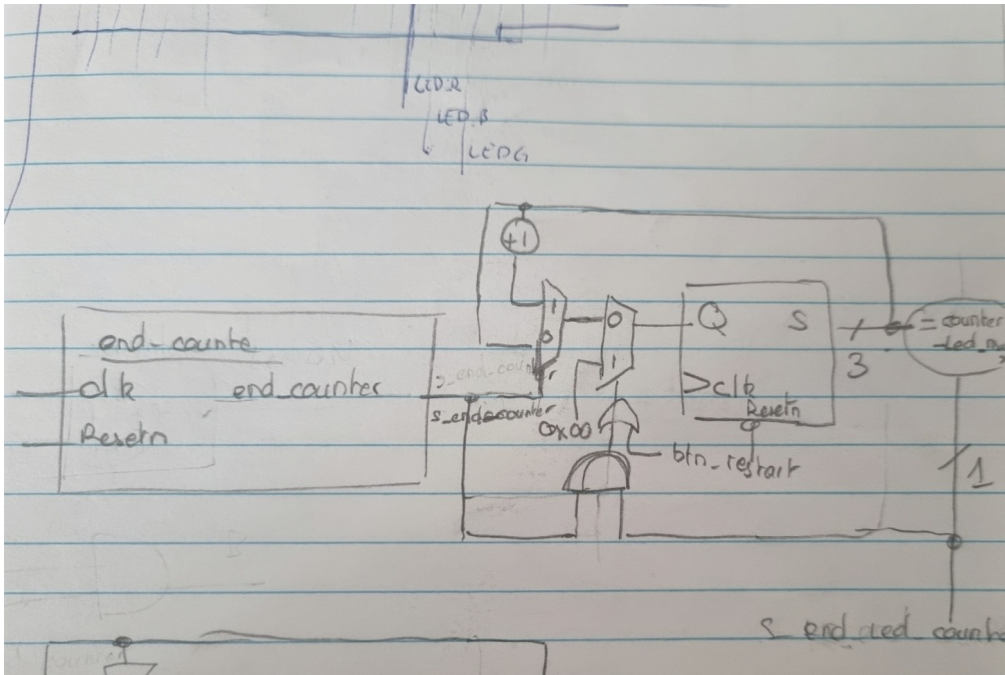


Figure 1: schéma RTL pour le compteur du signal end\_counter

En entrée, nous aurons :

- clk
- resetn.

En signal interne :

- s\_end\_counter pour counter unit
- s\_end\_led\_counter pour signaler la fin du compteur
- s\_counter : sera le compteur de basé sur end\_counter.

En sortie :

- `end_led_counter`, qui reprendra `s_end_led_counter`.

4)

Nous générons le testbench, avec un counter\_unit sur 10 cycles d'horloge, et le compteur de cycle sur 6 coups d'horloge. Nous testerons également le resetn.

 


Figure 2: incrémentation du compteur et remise à zéro

Nous pouvons voir sur la figure précédente (Figure 2) le compteur qui s'incrémente sur chaque signal s\_end\_counter, et qui repart à zéro quand nous avons compté le 6me cycle en entier. Sur la figure ci-dessus, nous voyons bien le compteur incrémenté pour chaque passage de s\_end\_counter à 1.

 


Figure 3: reset du compteur de cycle

Enfin sur la figure ci-dessus(Figure 3), nous confirmons le comportement à un reset, pour un départ du compteur.

5)

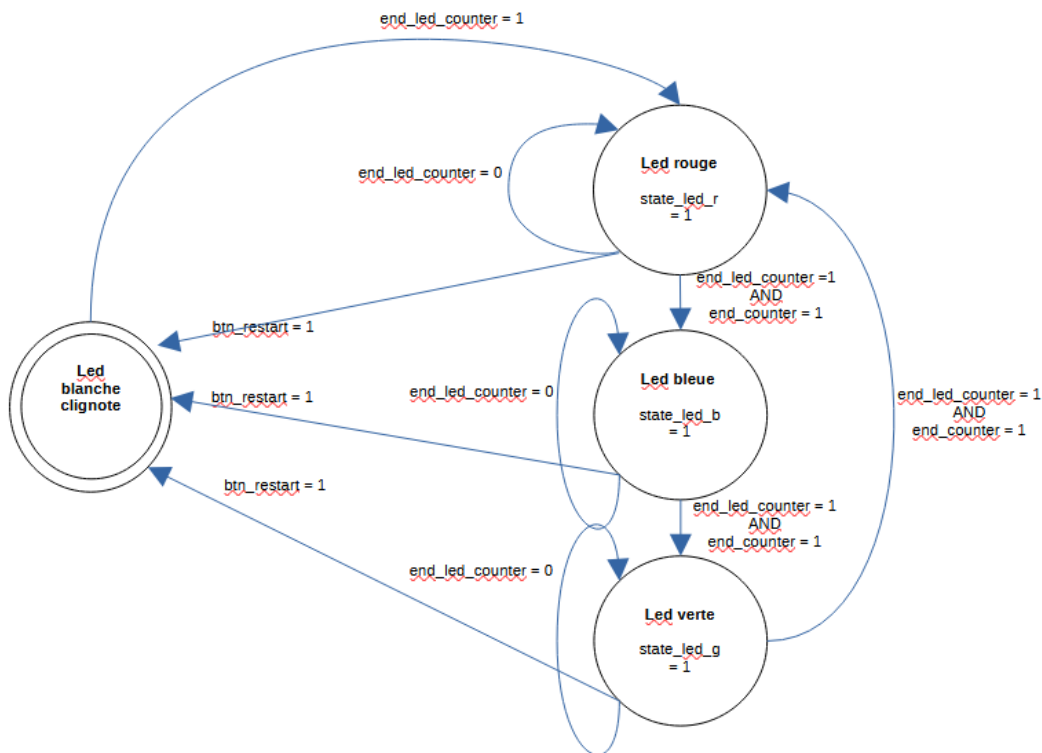


Figure 4: machine à état pour clignotement de led

Dans cette machine, nous avons en signal d'entrée : *btn\_restart*, *end\_led\_counter* et *end\_counter*, soit respectivement l'appuie du bouton restart, la fin du compteur de cycle de led allumée/éteinte et le signal de fin du counter\_unit.

En sortie, nous aurons *state\_led\_r*, *state\_led\_b* et *state\_led\_g*, 1 quand la led doit être allumée, ou 0 sinon (ex : Pour led blanche clignote, *state\_led\_r* = *state\_led\_b* = *state\_led\_g* = 1) .

#### allumage des LED :

Pour clignoter les LEDs, nous utiliserons un signal *s\_led\_on*, qui coupler à *s\_state\_led\_r*, *s\_state\_led\_b* et *s\_state\_led\_g*, permettra de faire clignoter les leds lorsqu'il sera à 1. Le schéma RTL est donné ci-dessous.

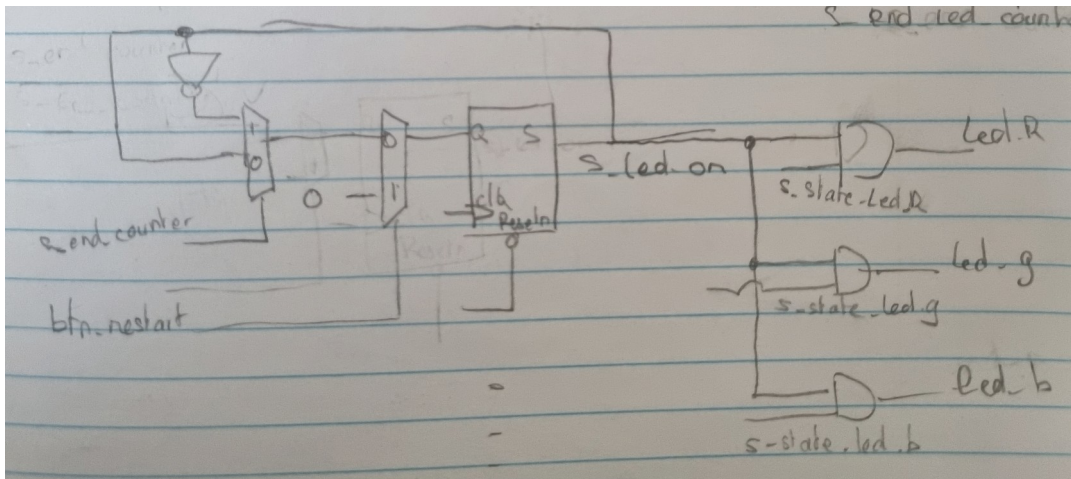


Figure 5: RTL design pour le clignotement des LEDs.

8)

Le testbench permettra de tester :

- le passage de l'état initial au état suivant : la boucle de clignotement de led
- test du bouton restart, avec le compteur déjà incrémenté. Avec une led allumée sur une 10 période de 10ns (100 Mhz), qui doit donc clignoter 3 fois, soit 600 ns ( $6 \times 10 \times \text{periode} = \text{temps d'un état}$ ). nous attendons plusieurs cycle : ici 6, donc une attente de 360 période, soit 3,6  $\mu$ s. Nous voulons vérifier le restart sur un état entamé, donc rajoutons à ce temps 10 périodes (100 ns).
- Observation du reset. Nous attendons 3 cycles ( $3 \times 6 \times \text{périodes}$ ) avant de lancer l'appuie sur le reset.

Nous obtenons les courbes suivantes.

 


Figure 6: clignotement des leds à l'état initial

Sur la courbe ci-dessus (Figure 6), nous pouvons voir qu'au début, à l'état initial, les 3 leds clignotent en même temps, puis après trois fois les trois leds allumées et éteintes, nous entrons dans le cycle rouge, où seulement celle-ci sera allumée.

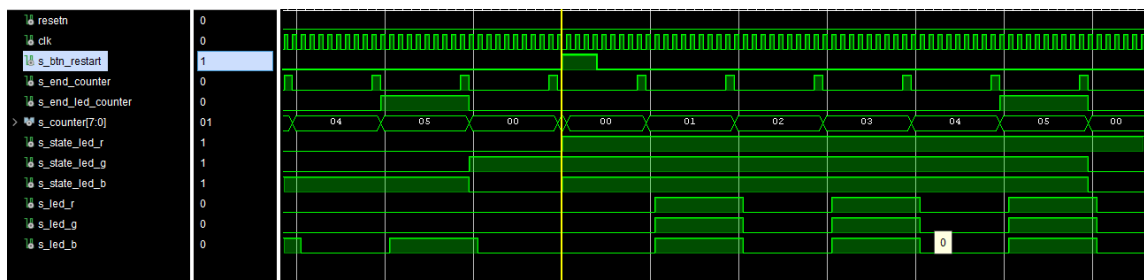


Figure 7: retour à l'état initial avec l'appuie de restart

sur la courbe ci-dessus(Figure 7), nous pouvons voir l'état vert qui passe à l'état bleu, puis lors de l'appuie du bouton restart (s\_btn\_restart), nous passons dans le cycle initial, avec le clignotement des leds.

 


Figure 8: retour à l'état initial par appuie sur bouton reset

Sur la Figure 8, première ligne, activation du compteur. Nous avons ici le compteur qui maintient son zéro (en fait il recommence bien à zéro), et les trois LEDs qui clignotent en même temps.

9)

Detailed RTL Component Info :

+---Adders :

2 Input 3 Bit Adders := 1

+---Registers :

3 Bit Registers := 1

1 Bit Registers := 1

+---Muxes :

2 Input 3 Bit Muxes := 1

4 Input 2 Bit Muxes := 1

2 Input 2 Bit Muxes := 7

2 Input 1 Bit Muxes := 2

4 Input 1 Bit Muxes := 3

Nous avons un compteur sur 3 bits, pour compter le nombre de cycle allumé-éteint, avec 2 entrées : clk et btn\_restart.

2 registres : 1 à 3 bits pour le compteur de cycle de led, et un autre pour allumer-éteindre les LED.

Multiplexeurs :

- Nous retrouvons les 2 multiplexeurs pour le compteur d'état de led :
  - 1 multiplexeur avec une entrée de 3 bits, qui correspond sur le schéma au multiplexeur qui permet d'incrémenter ou non le compteurs.
  - 1 multiplexeur avec 2 entrées à 1 bit qui correspondra au choix du retour du signal à zéro ou 1.
- Pour commander l'allumage des led, 2 multiplexeurs ont été utilisés, regroupés en 1 seul car utilise le même signal de commande : 'btn\_restart'. C'est le multiplexeur à 4 entrées sur 1 bit.
- Pour la machine à état, nous trouvons, qui commande « next\_state » :
  - Le 2<sup>me</sup> multiplexeur à 2 entrées sur 1 bit.
  - 1 multiplexeur avec 4 entrées à 2 bits
  - 5 multiplexeurs à 2 entrées sur 2 bits.
- Pour la commande d'état des LED (machine à état) : les 3 multiplexeurs avec 4 entrées sur un bit. Ceux-ci correspondent à la commande des états rouges, vert et bleue : state\_led\_r, state\_led\_g, state\_led\_b, commandés par current\_state (cf Figure 9). (selon le current\_state, gestion des états des leds).

Il manque 2 multiplexeurs sur les 7 à 2 entrées sur 2 bits, qui n'apparaissent pas dans VIVADO, dont je ne peux remonter la source.

 


Figure 9:  
multiplexeurs de  
commande d'état  
des leds

19	+	+	+	+	+
10			Cell	Count	
11	+	+	+	+	+
12	1		BUFG		1
13	2		CARRY4		7
14	3		LUT2		31
15	4		LUT3		4
16	5		LUT4		4
17	6		LUT5		4
18	7		LUT6		3
19	8		FDCE		34
.0	9		IBUF		3
.1	10		OBUF		3
.2	+	+	+	+	+

Nous pouvons voir ici que nous avons :

- 3 buffer d'entrée : clk, resetn, bouton\_restart
- 3 buffers de sortie : led\_r, led\_g, led\_b
- 34 registres à reset asynchrone : 28 pour le compteur de cycle d'horloge, 3 pour le compteur de cycle (3 bit), et 2 pour la machine à état et enfin 1 pour faire clignoter les LED.

9)

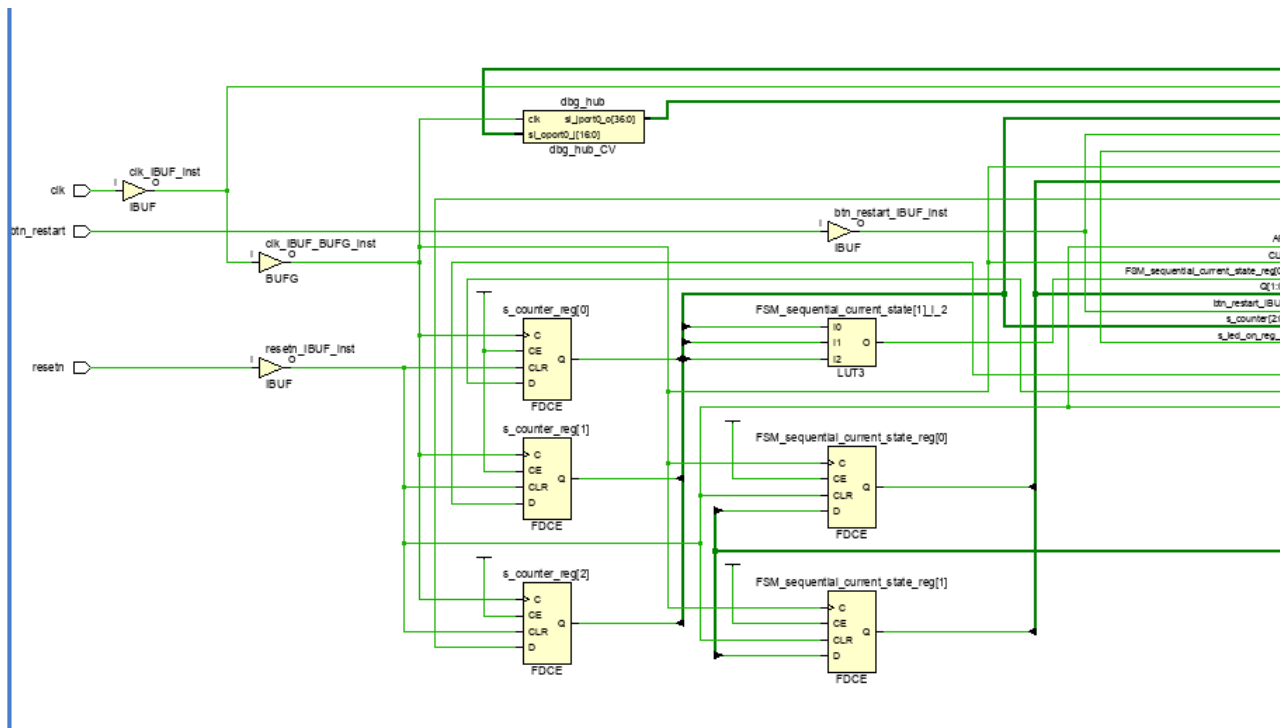


Figure 10: compteur de cycle sur schéma de synthèse

Nous pouvons voir sur le schéma ci-dessus le compteur de cycle dans le schéma de synthèse.

11)

Dans le rapport de timing, nous avons bien un total negative slack et un total holding slack à 0, donc pas de risque d'instabilité.

WNS(ns)	TNS(ns)	TNS Failing Endpoints	TNS Total Endpoints	WHS(ns)	THS(ns)	THS Failing Endpoints	THS Total Endpoints	WPWS(ns)	TPWS(ns)	TPWS Fail:
2.786	0.000	0	4161	0.037	0.000	0	4145	3.750	0.000	

#### Max Delay Paths

```

-----
Slack (MET) :          25.767ns  (required time - arrival time)
  Source:
dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/state_reg[0]/C
(rising edge-triggered cell FDRE clocked by
dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/TCK
{rise@0.000ns fall@16.500ns period=33.000ns})
  Destination:
dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/state_temp_reg[2]/D
(rising edge-triggered cell FDRE clocked by
dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/TCK
{rise@0.000ns fall@16.500ns period=33.000ns})
  Path Group:
dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/TCK

```

Dans le rapport de timing ci-dessus, le temps de chemin critique est de 25.767ns, et est sur ILA (dbg\_hub).



Nous avons pu aussi vérifier que nous avons bien une horloge de 100 Mhz.

12) Une fois le bitstream implémenté, nous pouvons voir les leds qui clignotent d'abord en blanc, puis au bout de 3 fois, en rouge, puis bleu, puis vert. S'il y a appuie sur restart ou reset, nous pouvons alors constater que nous repartons au début, au clignotement blanc.